


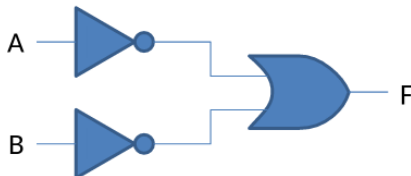
## Oppg 1





Forklaring:

Uttrykk	Binære Tallsystem
34 + 32	010010 34 + 010000 32 = 100010 66
34 - 32	10010 34 + 10000 32 (toerkomplement) = 00010 2 (overflow går bort)
34 + -32	Samme som over (34 - 32)
34 - -32	010010 34 + 010000 32 (toerkomplement av toerkomplement) = 100010 64 blir det samme tallet) altså samme som 34 + 32.

Flyttall:

## Oppg 2

Deloppg	Digital krets	Boolsk uttrykk	Sannhetstabell															
a)		$\neg (A \wedge B) = F$ $\neg A \vee \neg B = F$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
1	0	1																
0	1	1																
1	1	0																
b)		$\neg A \vee \neg B = F$ $\neg (A \wedge B) = F$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
1	0	1																
0	1	1																
1	1	0																

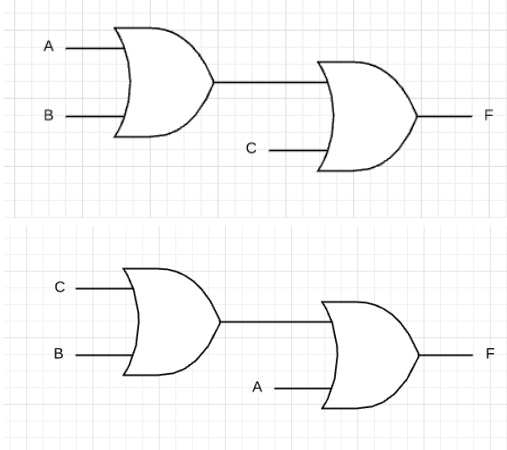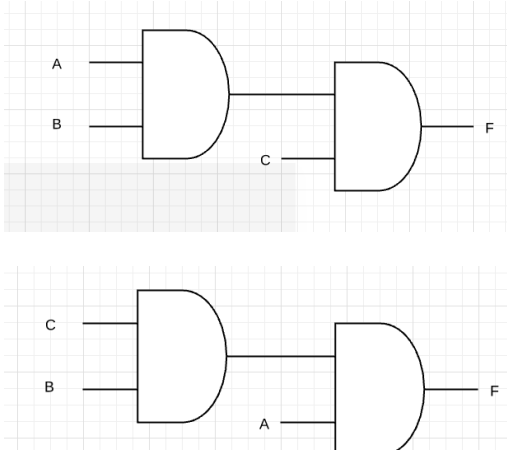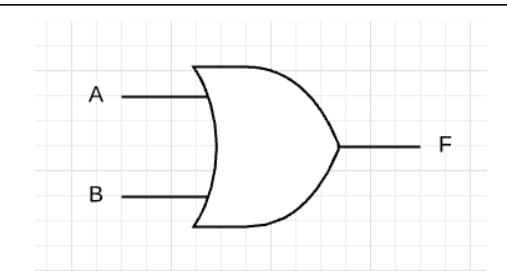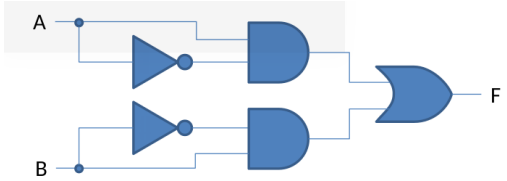c) & d)		$\begin{aligned} A + B + C &= F \\ (A + B) + C &= F \\ A + (B + C) &= F \end{aligned}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	F	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
A	B	C	F																																				
0	0	0	0																																				
1	0	0	1																																				
0	1	0	1																																				
0	0	1	1																																				
1	1	0	1																																				
1	0	1	1																																				
0	1	1	1																																				
1	1	1	1																																				
e) & f)		$\begin{aligned} A * B * C &= F \\ (A * B) * C &= F \\ A * (B * C) &= F \end{aligned}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	F	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
A	B	C	F																																				
0	0	0	0																																				
1	0	0	0																																				
0	1	0	0																																				
0	0	1	0																																				
1	1	0	0																																				
1	0	1	0																																				
0	1	1	0																																				
1	1	1	1																																				
g)		$A + B = F$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1																					
A	B	F																																					
0	0	0																																					
1	0	1																																					
0	1	1																																					
1	1	1																																					
h)		$(A \wedge \neg A) \vee (B \wedge \neg B) = F$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0																					
A	B	F																																					
0	0	0																																					
1	0	0																																					
0	1	0																																					
1	1	0																																					

i) ja den blir alltid False

### Opppg 3

a)

C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	sum
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	6

b) Diode a →

		BC			
		00	01	10	11
A	0		1	1	1
	1	0	1	1	

Diode b →

		BC			
		00	01	10	11
A	0		0	0	1
	1	0	0	0	

Diode c →

		BC			
		00	01	10	11
A	0		1	0	1
	1	0	1	0	

Diode g →

		BC				
		00	01	10	11	
A	0			0	0	0
	1	1	1	1		

c)

Diode a → Denne lyser for alle tilfeller utenom et altså ikke når 001. Dermed blir boolsk uttrykk negativen av det enkle tilfellet:

$$(C \vee B) \vee \neg A$$

Diode b → Denne lyser kun når 110 blir sendt altså når terningen blir 6.

$$(C \wedge B) \wedge \neg A$$

Diode c → Denne lyser i tilfellene 101, 100 og 110. altså når terningen er 4, 5 eller 6.


$$C \wedge \neg(B \wedge A)$$

Diode g → Denne lyser i tilfellene 101 og 011 og 001. altså når terningen er 1, 3 eller 5.


$$\neg(C \wedge B) \wedge A$$

d)


Diode a:

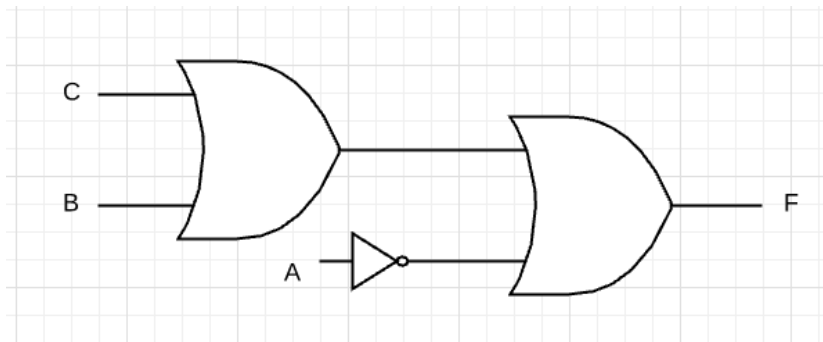


Diode b:

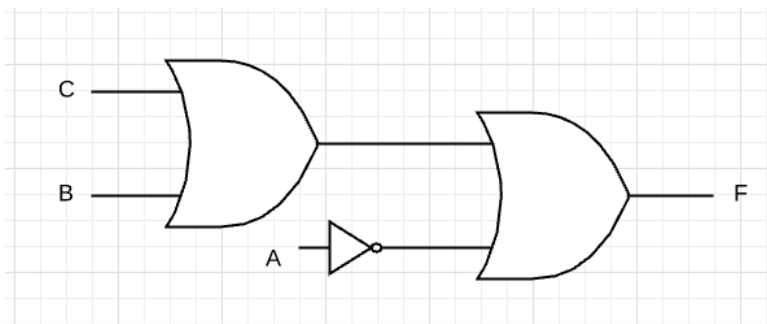

Diode c:

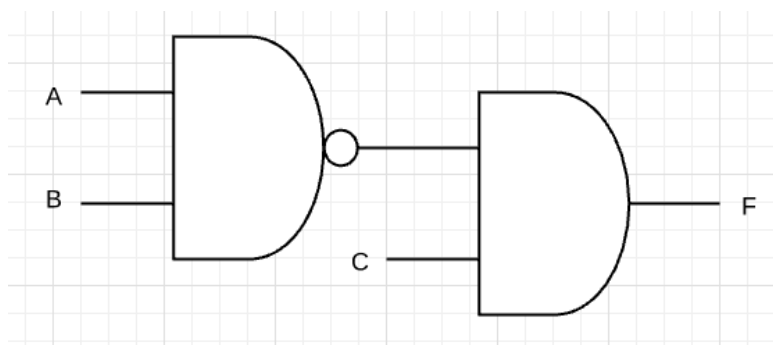

Diode g:

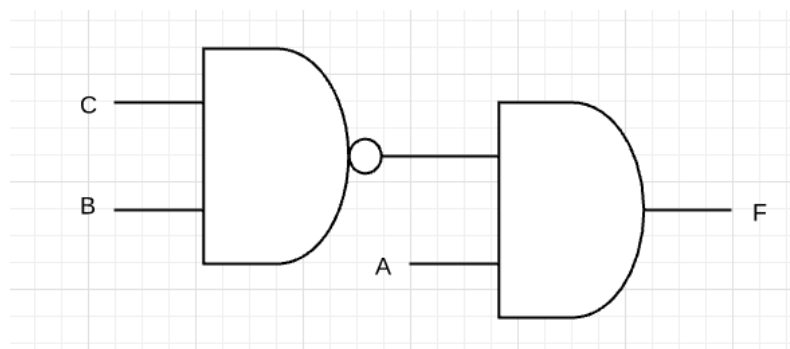

Oppg 4

